

РАСЧЕТ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ В RL/RC ЦЕПЯХ НА ПОСТОЯННОМ ТОКЕ С ОДНИМ НАКОПИТЕЛЕМ ЭНЕРГИИ

Задание:

- 1) найти ток, напряжение, мощность и энергию на накопителе в заданной цепи (табл. 1, рис. 1);
- 2) построить графики полученных параметров $f(t)$, совместив режим до коммутации и после коммутации

Таблица 1. Исходные данные для расчета ПП с 1 накопителем на постоянном токе

| № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|---------------|
| 1 | 1-2 $U_1=144$ | 6-5 $U_2=54$ | 2-3 $R_1=12$ | 3-5 $R_2=6$ | 4-1 $R_3=4$ | 3-4 $L=8$ | 1-6 SW 0→1 |
| 2 | 2-3 $J=12$ | 2-3 $R_1=8$ | 1-3 $R_2=4$ | 1-2 $R_3=4$ | 2-4 $R_4=8$ | 1-2 $L=1,5$ | 3-4 SW 1→0 |
| 3 | 5-1 $U_1=18$ | 1-2 $U_2=36$ | 4-6 $R_1=2$ | 3-4 $R_2=12$ | 1-4 $R_3=6$ | 5-6 $C=1/18$ | 2-3 SW 0→1 |
| 4 | 2-3 $U_1=77$ | 4-3 $R_1=4$ | 1-4 $R_2=4$ | 1-2 $R_3=4$ | 1-5 $R_4=12$ | 4-5 $L=3,5$ | 1-2 SW 0→1 |
| 5 | 2-3 $U_1=30$ | 4-3 $R_1=4$ | 1-4 $R_2=10$ | 1-2 $R_3=6$ | 1-5 $R_4=10$ | 4-5 $L=2$ | 1-4 SW 0→1 |
| 6 | 2-1 $J=18$ | 3-4 $U_1=32$ | 4-2 $R_1=12$ | 3-1 $R_2=2$ | 1-2 $R_3=4$ | 1-2 $C=1/18$ | 1-3 SW 0→1 |
| 7 | 2-3 $U_1=70$ | 4-3 $R_1=14$ | 2-1 $R_2=6$ | 1-4 $R_3=14$ | - | 1-4 $L=1$ | 1-2 SW 0→1 |
| 8 | 2-1 $J=18$ | 1-2 $R_1=2$ | 1-3 $R_2=10$ | 3-4 $R_3=6$ | 4-5 $R_4=12$ | 3-5 $L=2$ | 2-4 SW 0→1 |
| 9 | 2-1 $J=16$ | 5-3 $U_1=32$ | 1-5 $R_1=4$ | 3-2 $R_2=6$ | 1-4 $R_3=12$ | 1-3 $C=1/27$ | 3-4 SW 0→1 |
| 10 | 2-3 $U_1=70$ | 1-2 $R_1=15$ | 1-3 $R_2=10$ | 3-4 $R_3=10$ | 3-5 $R_4=5$ | 1-4 $L=6$ | 4-5 SW 1→0 |
| 11 | 4-3 $U_0=48$ | 2-3 $R_1=12$ | 2-4 $R_2=12$ | 1-4 $R_3=6$ | - | 1-3 $C=1/3$ | 1-2 SW 0→1 |
| 12 | 4-3 $J=8$ | 2-3 $R_1=2$ | 2-4 $R_2=8$ | 1-4 $R_3=8$ | - | 1-3 $C=0,25$ | 1-2 SW 0→1 |
| 13 | 4-3 $U_0=54$ | 2-3 $R_1=3$ | 2-4 $R_2=6$ | 1-4 $R_3=6$ | - | 1-3 $L=0,5$ | 1-2 SW 0→1 |
| 14 | 4-2 $U_0=32$ | 1-2 $R_1=4$ | 1-3 $R_2=12$ | 3-4 $R_3=14$ | 4-2 $R_4=2$ | 1-2 $C=0,25$ | 2-4 SW 1→0 |
| 15 | 4-3 $J=18$ | 1-2 $R_1=3$ | 1-4 $R_2=2$ | 4-5 $R_3=3$ | 5-3 $R_4=1$ | 1-3 $C=0,1$ | 3-2 SW 0→1 |
| 16 | 2-4 $U_1=32$ | 2-1 $R_1=10$ | 1-3 $R_2=10$ | 1-4 $R_3=15$ | - | 1-4 $C=1/12$ | 4-3 SW 1→0 |
| 17 | 4-3 $J=10$ | 2-3 $R_1=7$ | 2-4 $R_2=12$ | 1-4 $R_3=6$ | - | 1-3 $L=1$ | 1-2 SW 1→0 |
| 18 | 2-3 $U_1=90$ | 1-2 $R_1=12$ | 1-3 $R_2=6$ | 3-4 $R_3=2$ | 3-5 $R_4=4$ | 3-4 $C=1/48$ | 5-4 SW 1→0 |
| 19 | 2-3 $U_1=96$ | 1-2 $R_1=8$ | 1-3 $R_2=4$ | 1-4 $R_3=8$ | - | 1-3 $C=1/18$ | 4-3 SW 0→1 |
| 20 | 4-5 $U_1=40$ | 2-1 $J=8$ | 3-4 $R_1=4$ | 2-5 $R_2=6$ | 1-2 $R_3=10$ | 1-3 $L=2$ | 1-2 SW 1→0 |
| 21 | 2-3 $U_1=32$ | 3-4 $J=12$ | 1-2 $R_1=4$ | 1-4 $R_2=6$ | 3-4 $R_3=12$ | 3-4 $L=10$ | 1-3 SW 0→1 |
| 22 | 2-1 $J=2$ | 4-2 $U_1=32$ | 3-4 $R_1=2$ | 1-2 $R_2=6$ | - | 1-3 $C=1/16$ | 1-2 SW 1→0 |
| 23 | 3-4 $U_1=16$ | 5-1 $J=4$ | 1-2 $R_1=4$ | 1-4 $R_2=12$ | 1-5 $R_3=6$ | 4-5 $C=1/6$ | 2-3 SW 0→1 |
| 24 | 2-1 $J=5$ | 3-2 $U_1=54$ | 1-3 $R_1=12$ | 1-2 $R_2=6$ | 4-2 $R_3=2$ | 1-4 $L=1$ | 1-2 SW 1→0 |
| 25 | 1-3 $U_0=30$ | 1-2 $R_1=2$ | 1-4 $R_2=3$ | 3-4 $R_3=2$ | - | 2-3 $C=0,1$ | 3-4 SW 1→0 |
| 26 | 2-3 $U_1=90$ | 1-2 $R_1=6$ | 1-3 $R_2=4$ | 1-4 $R_3=12$ | - | 1-3 $L=1/3$ | 4-3 SW 0→1 |
| 27 | 2-4 $U_1=90$ | 1-2 $R_1=6$ | 1-3 $R_2=6$ | 5-4 $R_3=3$ | 1-4 $R_4=12$ | 1-5 $C=0,02$ | 3-4 SW 1→0 |
| 28 | 2-4 $U_1=42$ | 1-2 $R_1=12$ | 4-3 $R_2=4$ | 5-1 $R_3=12$ | 1-4 $R_4=6$ | 1-3 $L=1$ | 4-5 SW 1→0 |
| 29 | 3-4 $U_1=30$ | 4-1 $J=10$ | 2-3 $R_1=3$ | 1-4 $R_2=2$ | - | 1-2 $L=1/3$ | 1-4 SW 0→1 |
| 30 | 2-3 $U_1=72$ | 1-2 $R_1=12$ | 1-4 $R_2=2$ | 3-4 $R_3=12$ | 3-5 $R_4=6$ | 1-3 $C=0,025$ | 5-4 SW 0→1 |

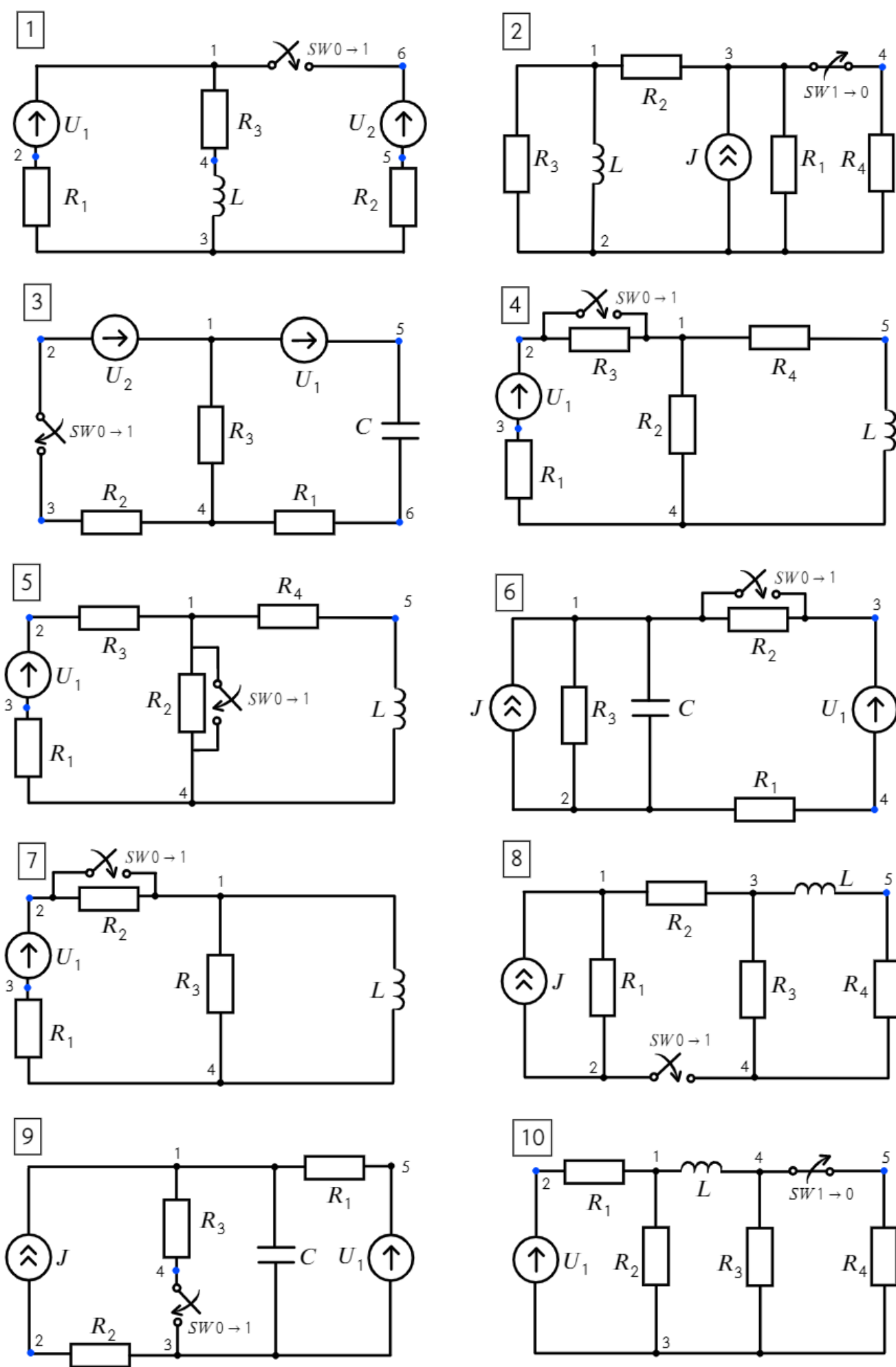


Рисунок 1. Расчетные схемы (часть 1)

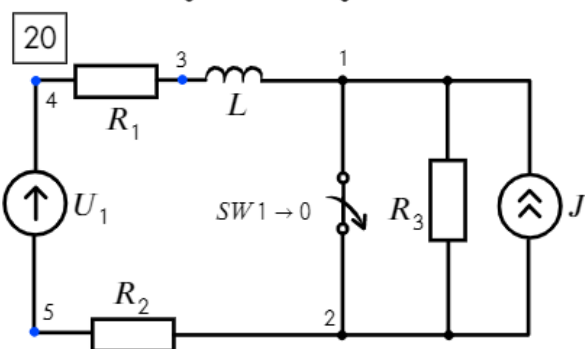
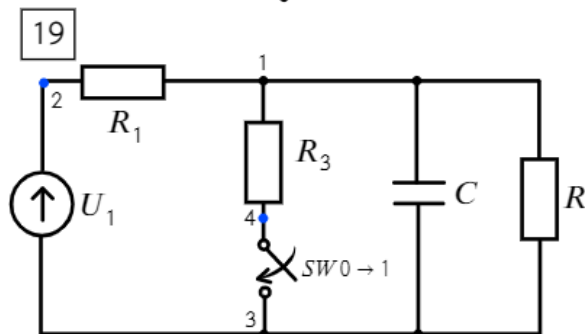
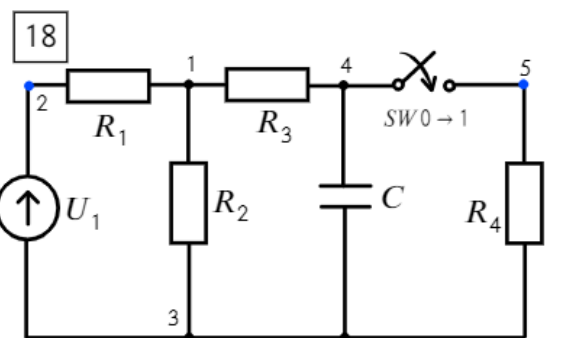
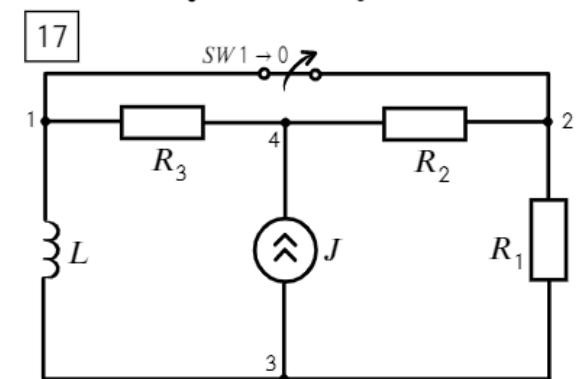
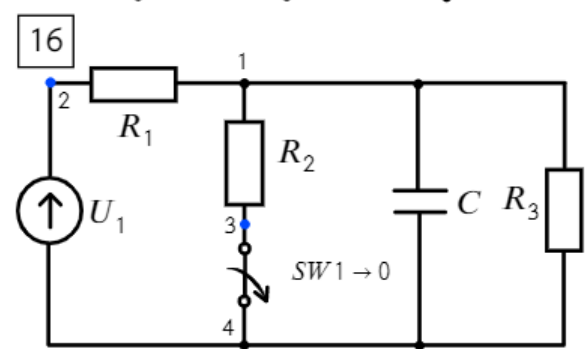
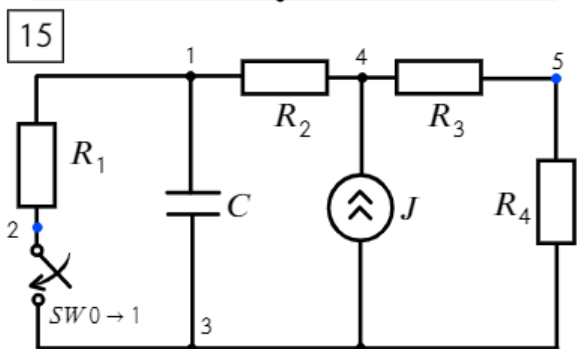
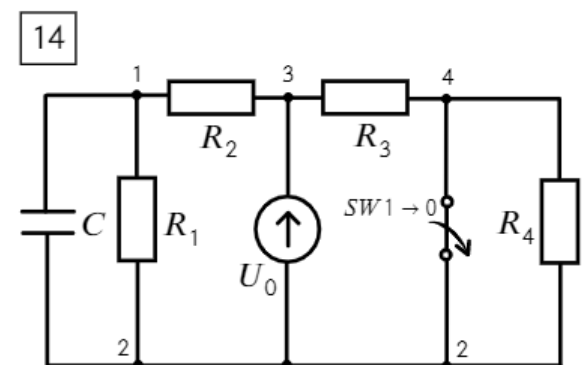
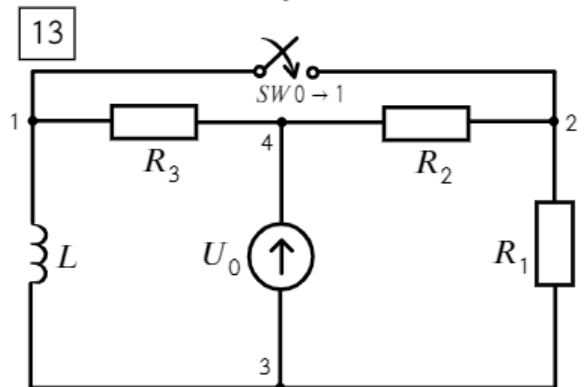
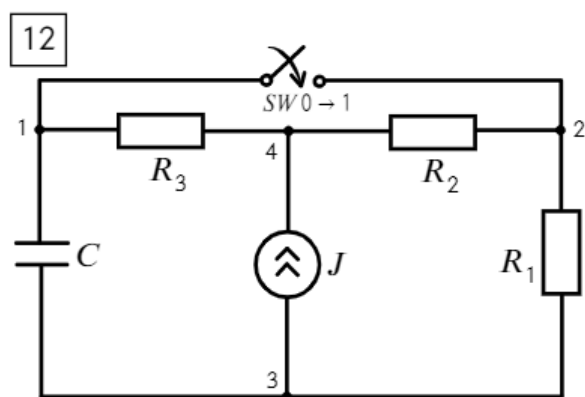
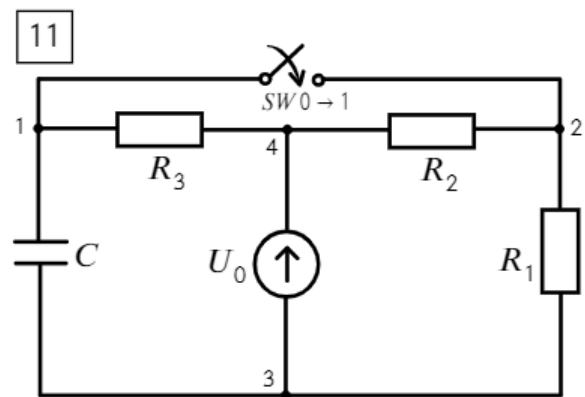


Рисунок 1. Расчетные схемы (часть 2)

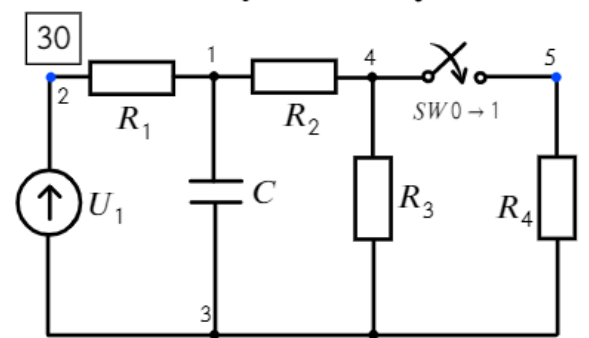
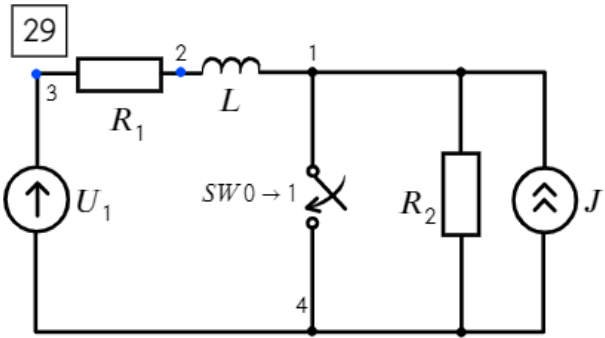
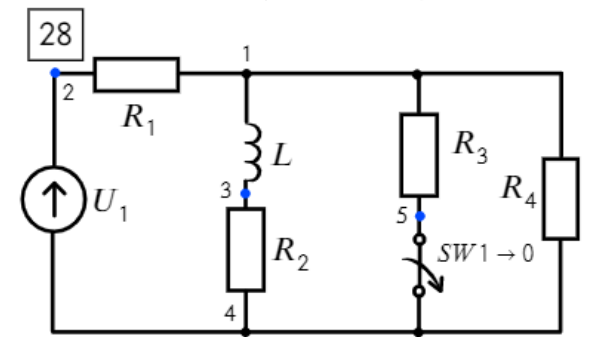
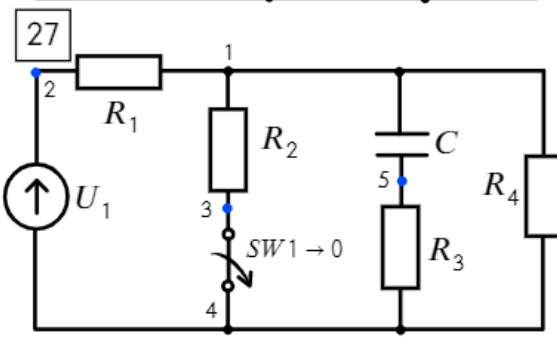
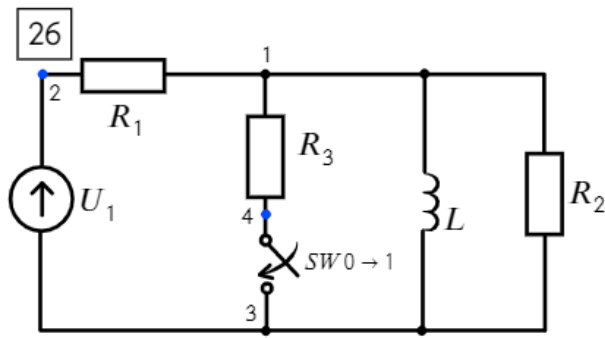
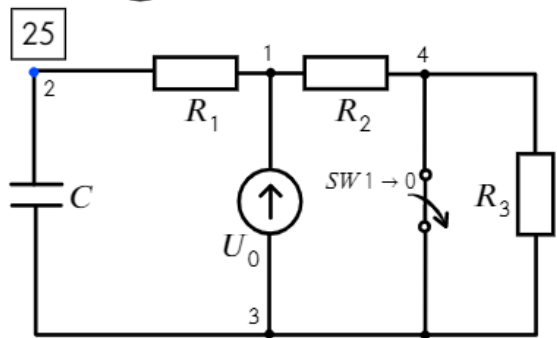
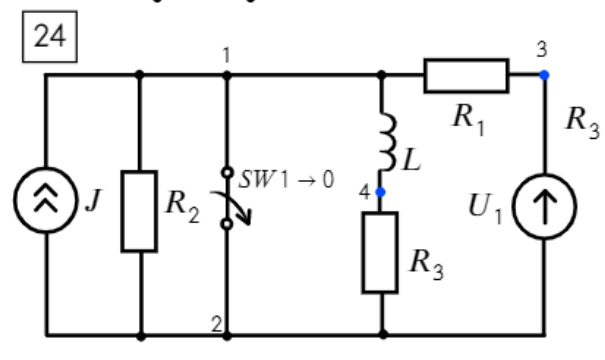
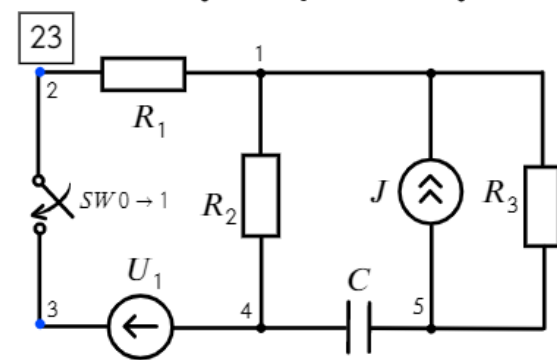
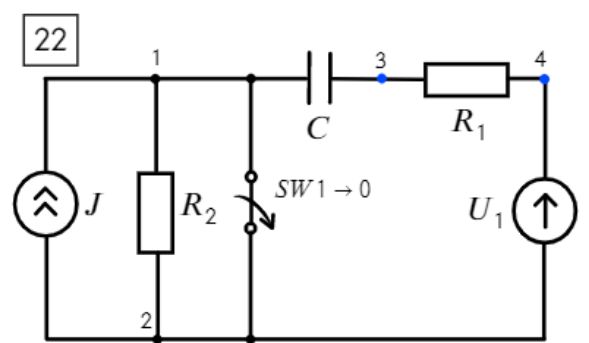
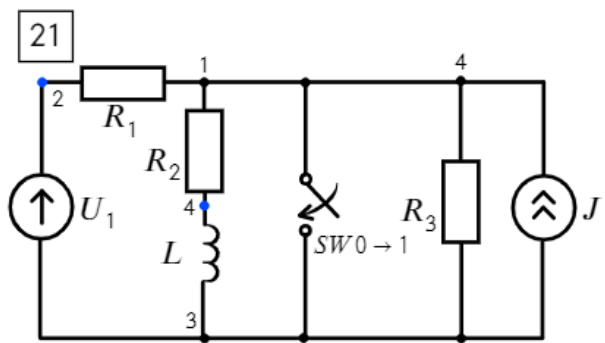


Рисунок 1. Расчетные схемы (часть 3)