

# ТРЕХФАЗНЫЕ ЦЕПИ

## Вариант 5

1. Определите токи в ветвях схемы на рис. 1. При решении учтите, что

$$\dot{U}_{BO} = a^2 \dot{U}_{AO}, \quad \dot{U}_{CO} = a \dot{U}_{AO}$$

$$Z_A = 10 \text{ Ом}; \quad Z_B = 10e^{-j30^\circ} \text{ Ом}$$

$$Z_C = 10e^{j30^\circ} \text{ Ом}; \quad \dot{U}_{AO} = 220 \text{ В}$$

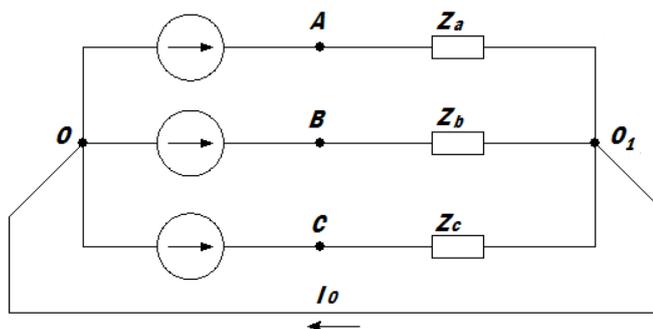


Рис.1 – Трехфазная цепь с нулевым проводом

2. Определите все токи, а также потенциал точки  $O_1$  в схеме на рис. 2. При решении учтите, что

$$\dot{U}_{BO} = a^2 \cdot \dot{U}_{AO}$$

$$\dot{U}_{CO} = a \cdot \dot{U}_{AO}$$

$$Z_A = j10\sqrt{3} \text{ (Ом)}$$

$$Z_B = -j10\sqrt{3} \text{ (Ом)}$$

$$\dot{U}_{AO} = 380 \text{ (В)} \quad Z_C = 10 \text{ (Ом)}$$

3. ,

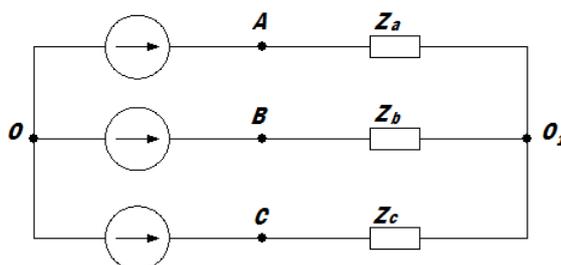


Рис.2 – Трехфазная цепь, соединенная по схеме звезда-звезда

3. Определите показания ваттметров в трехфазной симметричной системе на рисунке 3. Активная мощность нагрузки равна 12,54 кВт. Угол фазные токи отстают от фазных напряжений на 60 градусов.

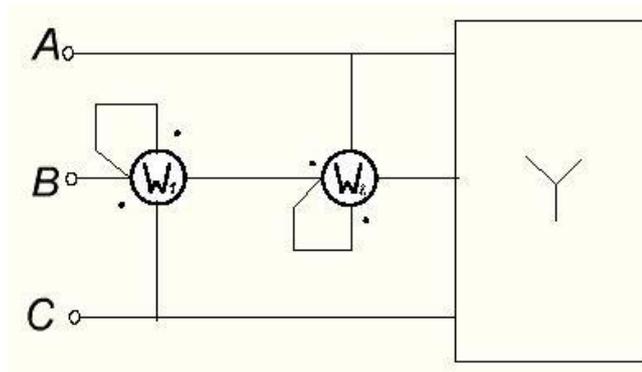


Рис.3 – Трехфазная электрическая цепь

4. Выявите единственную ошибку в схеме Арона в сети с линейным напряжением 6 кВ, если линейные токи равны 100 А, а показания ваттметров определяют  $P = 312$  кВт,  $Q = 0$  квар. Известно, что токовые контакты ваттметров включены в схему правильно, а фактический тангенс  $\varphi = 1$ .
5. Определите линейные токи в цепи на рисунке 4. При решении учтите, что

$$\dot{U}_{AO} = 220e^{-j30^\circ} \text{ В}, \dot{U}_{BO} = a^2\dot{U}_{AO}, \dot{U}_{CO} = a\dot{U}_{AO},$$

$$Z_{CA} = 20e^{j30^\circ} \text{ Ом}, Z_{AB} = -j20 \text{ Ом}, Z_{BC} = 20/\sqrt{3}e^{j60^\circ} \text{ Ом}.$$

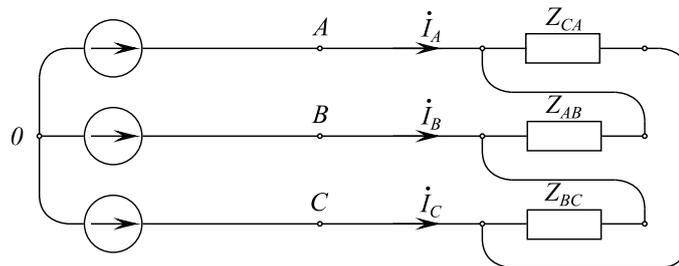


Рис.4 – трехфазная цепь соединенная по схеме звезда-треугольник

6. Определите составляющие прямой, обратной и нулевой последовательностей цепи из задания 5.