

4. Метод эквивалентного генератора

4.1. Основные положения метода

Метод эквивалентного генератора (МЭГ) широко используется для расчета режима одной из ветвей сложной электрической цепи, например ветви с сопротивлением R (рис.4.1а), путем замены остальной части цепи, выделенной пунктиром, эквивалентным источником/активным двухполюсником (рис.4.1б).

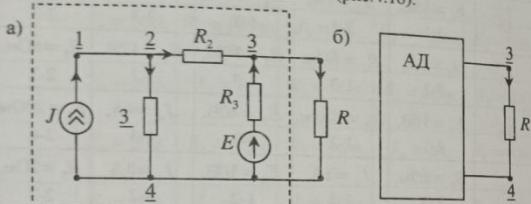


Рис.4.1. Представление части цепи -а) в виде активного двухполюсника (АД) -б).

В соответствии с теоремой о компенсации заменим сопротивление R компенсационным источником тока $J_K = I$, значение которого равно току резистора R (рис.4.2а). В соответствии с принципом суперпозиции определим напряжение U как результат наложения двух частных реакций U' и U''

$$U = U' + U''.$$

Реакция U' определяется действием источников J, E активного двухполюсника (АД), при равенстве нулю компенсационного источника тока $I = 0$, который в расчетной схеме (рис.2б) учитывается элементом ХХ. Следовательно, напряжение U' является напряжением холостого хода активного двухполюсника $U' = U_{xx}$.

38

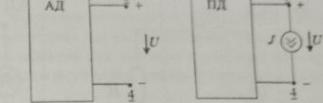


Рис.4.2 Иллюстрация теоремы о компенсации – а) и принципа суперпозиции – б).

Напряжение U'' определяется компенсационным источником тока I при равенстве нулю источников J, E активного двухполюсника АД, который в случае $J = 0$ и $E = 0$ становится пассивным двухполюсником (ПД) (рис.4.2в). При переходе от активного к пассивному двухполюснику источник напряжения заменяется элементом КЗ, источник тока – элементом ХХ. Напряжение на выходе пассивного двухполюсника зависит от его входного сопротивления R_e

$$U'' = I \cdot R_e$$

Поскольку полярности напряжений U' и U'' противоположны, полная реакция находится как разность частных реакций

$$U = U_{xx} - R_e \cdot I \quad (4.1)$$

Этой формуле соответствует расчетная схема (рис. 4.3-а). В этой схеме часть цепи, выделенная на рисунке 4.1-а пунктирной линией, заменена последовательным соединением идеального источника напряжения $E = U_{xx}$ и внутреннего сопротивления $R_i = R_e$.

Искомые напряжение и ток нагрузки находятся по закону Ома

$$I = \frac{U_{xx}}{R + R_i} \quad U = U_{xx} \cdot \frac{R}{R + R_i} \quad (4.2)$$

39

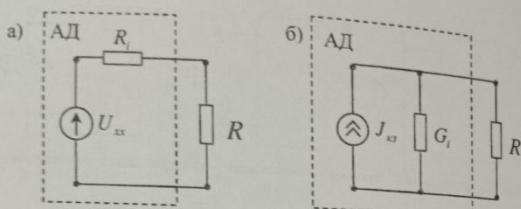


Рис.4.3. Последовательная схема эквивалентного источника напряжения U_{xx} . R_i – а) и параллельная схема замещения активного двухполюсника J_{xx}, G_i – б)

Если сопротивление R на рис. 4.1-б заменить компенсационным источником напряжения $E_c = U$, то, используя рассмотренный выше порядок расчета, получим

$$I = I_{xx} - G_i \cdot U \quad I_{xx} = U_{xx} / R_i \quad G_i = 1 / R_i \quad (4.3)$$

Здесь I_{xx} – ток короткого замыкания активного двухполюсника, G_i – входная проводимость пассивного двухполюсника. Формуле (4.3) соответствует расчетная схема активного двухполюсника, показанная выше на рис. 4.3-б.

4.2. Порядок расчета

Порядок расчета режима цепи методом эквивалентного источника состоит в следующем.

1) Удалить из цепи ветвь, напряжение и ток которой требуется определить. Найти напряжение холостого хода полученного активного двухполюсника.

2) Заменить в схеме активного двухполюсника источники и тока элементами ХХ, источники напряжения – элементами КЗ и найти входное сопротивление полученного пассивного двухполюсника.

3) Используя одну из расчетных схем, показанных на рис.4.3, определить ток и напряжение нагрузки.

40

4.3. Задание

Цель работы: получение навыков по определению параметров эквивалентного источника для расчета режима одной из ветвей цепи, освоение таких понятий как внешняя характеристика источника, мощность реального источника, согласованный режим источника и нагрузки.

Порядок выполнения работы:

- 1) Определить параметры эквивалентного источника – напряжение холостого хода U_{xx} и внутреннее сопротивление R_i .
- 2) Построить внешнюю характеристику эквивалентного источника и определить ток/напряжение ветви с заданным сопротивлением.
- 3) Найти диапазон изменения сопротивления R , при котором напряжение нагрузки U удовлетворяет условию: $U \leq 0.95 \cdot U_{xx}$.
- 4) Определить мощность источника и КПД передачи энергии в нагрузку. Построить зависимость мощности нагрузки от сопротивления. Найти параметры согласованного режима.

4.4. Пример выполнения задания

Структура цепи и параметры элементов заданы в таблице 4.1. Схема цепи показана на рисунке 4.4.

Таблица 4.1.

Вариант задания

Номер и тип элемента	U_1 , В	R_2 , Ом	R_3 , Ом	R_4 , Ом	R_5 , Ом	R_6 , Ом	Искомая реакция
Значение параметра	60	10	10	5	20	10	$I_4 = ?$
Узлы подключения элемента	1-4	1-2	2-3	1-3	2-4	3-4	

41

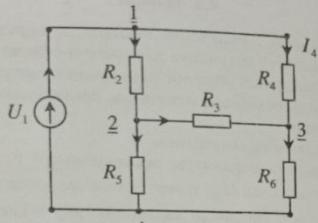


Рис. 4.4 Схема цепи

4.4.1 Определение параметров эквивалентного источника

Напряжение холостого хода U_{xx} определяется по расчетной схеме (рис.4.5), которая получена из исходной схемы удалением ветви с сопротивлением R_4 .

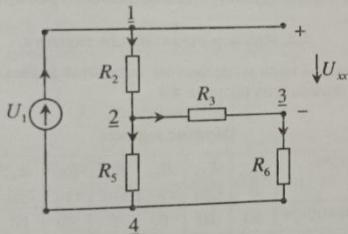


Рис.4.5. Расчетная схема для определения напряжения холостого хода активного двухполюсника

По 2-му закону Кирхгофа искомое напряжение U_{xx} равно сумме падений напряжений на сопротивлениях R_2 и R_3

42

$$R_{2,5,3} = R_{2,5} + R_3 = 10 + \frac{20}{3} = \frac{50}{3}$$

$$R_i = \frac{R_{2,5,3} \cdot R_6}{R_{2,5,3} + R_6} = \frac{\frac{50}{3} \cdot 10}{\frac{50}{3} + 10} = \frac{25}{4} = 6.25$$

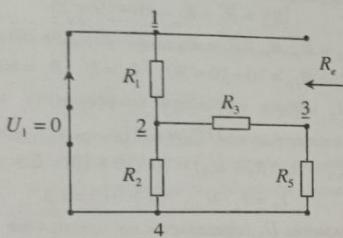


Рис.4.6. Схема определения входного сопротивления пассивного двухполюсника относительно узлов 1 и 3.

При замене источника напряжения U_1 элементом КЗ сопротивления R_2, R_5 оказываются включенными параллельно

$$R_{2,5} = \frac{R_2 \cdot R_5}{R_2 + R_5} = \frac{10 \cdot 20}{10 + 20} = \frac{20}{3}$$

Дальнейшие преобразования схемы дают

$$R_{2,5,3} = R_{2,5} + R_3 = 10 + \frac{20}{3} = \frac{50}{3}$$

$$R_i = \frac{R_{2,5,3} \cdot R_6}{R_{2,5,3} + R_6} = \frac{\frac{50}{3} \cdot 10}{\frac{50}{3} + 10} = \frac{25}{4} = 6.25$$

44

$$U_{xx} = U_2 + U_3 = R_2 I_2 + R_3 \cdot I_3 \quad (4.4)$$

Ток $I_2 = I_1$ определяется по закону Ома

$$I_2 = I_1 = U_1 / R_e$$

Входное сопротивление цепи R_e относительно точек подключения источника напряжения, находится по формулам эквивалентных преобразований

$$R_{el} = R_3 + R_6 = 10 + 10 = 20$$

$$R_{e2} = R_5 \cdot R_{el} / (R_5 + R_{el}) = 20 \cdot 20 / (20 + 20) = 10$$

$$R_e = R_2 + R_{e2} = 10 + 10 = 20 \quad I_2 = U_1 / R_e = 60 / 20 = 3$$

Ток I_3 найдем с помощью коэффициента передачи тока

$$H_{3-2}^{(i)} = I_3 / I_2$$

$$H_{3-2}^{(i)} = R_5 / (R_5 + R_{el}) = 20 / (20 + 20) = 0.5 \rightarrow$$

$$I_3 = I_2 \cdot H_{3-2}^{(i)} = 3 \cdot 0.5 = 1.5$$

Напряжение U_3 определяется по закону Ома

$$U_3 = R_3 \cdot I_3 = 10 \cdot 1.5 = 15$$

Напряжение холостого хода U_{xx} вычисляется по формуле

(4.4)

$$U_{xx} = U_2 + U_3 = 30 + 15 = 45$$

Внутреннее сопротивление эквивалентного источника R_i находится по расчетной схеме, показанной на рисунке 4.6.

При замене источника напряжения U_1 элементом КЗ сопротивления R_2, R_5 оказываются включенными параллельно

$$R_{2,5} = \frac{R_2 \cdot R_5}{R_2 + R_5} = \frac{10 \cdot 20}{10 + 20} = \frac{20}{3}$$

Дальнейшие преобразования схемы дают

43

Запишем параметры последовательной схемы эквивалентного генератора (рис.4.3-а)

$$U_{xx} = 45 \quad R_i = 6.25$$

Вычисляем параметры параллельной схемы эквивалентного источника (рис.4.3-б)

$$I_{ext} = \frac{U_{xx}}{R_i} = \frac{45}{6.25} = 7.2 \quad G_i = \frac{1}{R_i} = 0.16$$

4.4.2. Режимы работы источника и нагрузки

Запишем внешнюю характеристику эквивалентного источника и ВАХ нагрузки

$$U = U_{xx} - R_i \cdot I = 45 - 6.25 \cdot I \quad U = R_4 \cdot I = 5 \cdot I \quad (4.5)$$

Графики характеристик показаны на рис.4.7. Точка пересечения этих характеристик определяет режим нагрузки

$$U_4 = 20, I_4 = 4.$$

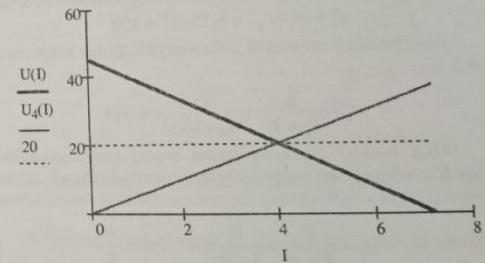


Рис.4.7. Внешняя характеристика эквивалентного источника (1) и вольтамперная характеристика нагрузки (2).

Значения U_4, I_4 определяются по формулам (4.2)

$$I_4 = \frac{U_{xx}}{R_4 + R_i} = \frac{45}{5 + 6.25} = 4 \quad U_4 = R_4 \cdot I_4 = 5 \cdot 4 = 20$$

45

Найдем интервал изменения нагрузки R_4 , в пределах которого напряжение на выходе источника отличается от напряжения холостого хода не более чем на 5%

$$0.95 \cdot U_{xx} = \frac{U_{xx}}{R_i + R_4} \quad (4.6)$$

Решение этого уравнения дает условие работы эквивалентного генератора в режиме, близком к режиму источника напряжения $R_4 \geq 19 \cdot R_i = 118.75$.

Мощность нагрузки при заданном сопротивлении $R_4 = 5$ составляет

$$P_4 = R_4 \cdot I_4^2 = 5 \cdot 4^2 = 80$$

Мощность эквивалентного источника

$$P_{eq} = U_{xx}^2 / R_i = 45^2 / 6.25 = 324$$

Мощность потерь на внутреннем сопротивлении источника

$$P_i = R_i \cdot I_4^2 = 6.25 \cdot 4^2 = 100$$

Коэффициент полезного действия (КПД) при сопротивлении $R_4 = 5$

$$\eta = \frac{P_4}{P_4 + P_i} = \frac{80}{80 + 100} = 0.444$$

КПД зависит от соотношения между сопротивлением нагрузки R и внутренним сопротивлением эквивалентного источника R_i

$$\eta = \frac{R}{R + R_i} = \frac{\hat{R}}{1 + \hat{R}}, \quad \hat{R} = \frac{R}{R_i} \quad (4.8)$$

График зависимости КПД от относительного сопротивления $\hat{R} = R/R_i$ в полулогарифмическом масштабе показан на рис. 4.8-а. Из графика видно, что с ростом сопротивления нагрузки относительно внутреннего сопротивления КПД передачи энергии увеличивается. При получении по формуле (4.7) значении $R = 120$ КПД составляет $\eta = 99.2\%$.

46

ство сопротивления нагрузки и внутреннего сопротивления источника. Такой режим также называется согласованным. В этом режиме напряжение источника составляет 50% от напряжения холостого хода, мощность нагрузки - 25% от мощности эквивалентного генератора, КПД равен $\eta = 50\%$.

Согласованный режим используется только в маломощных цепях. В энергетических сетях генератор работает в режиме источника напряжения. Для этого необходимо, чтобы мощность короткого замыкания генератора во много раз превышала мощность нагрузки.

Результаты расчета совпадают с результатами моделирования. Из рисунка 4.9 следует, что ток сопротивления $R_4 = 5$ в исходной схеме и схеме с эквивалентным источником совпадают. Для получения согласованного режима необходимо выбрать другое значение сопротивления нагрузки $R_{40} = 6.25$.

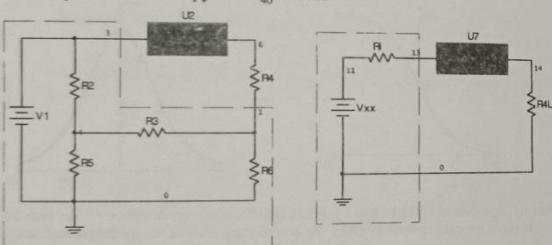


Рис. 4.9. Результаты измерения тока нагрузки в исходной схеме – а) и схеме с эквивалентным источником – б).

Мощность нагрузки P зависит от сопротивлений R, R_i и напряжения холостого хода U_{xx}

$$P = R \cdot \frac{U_{xx}^2}{(R + R_i)^2} = P_{eq} \cdot \frac{R / R_i}{[1 + (R / R_i)]^2} \quad (4.9)$$

Здесь $P_{eq} = U_{xx}^2 / R_i$ – мощность источника.

Запишем зависимость мощности нагрузки \tilde{P} от сопротивления \hat{R} в относительных единицах $\tilde{P} = P / P_{eq}$ и $\hat{R} = R / R_i$

$$\tilde{P}(\hat{R}) = \frac{\hat{R}}{(1 + \hat{R})^2} \quad (4.10)$$

График этой зависимости показан на рисунке 4.8-б. Из графика видно, что функция $P = f(R)$ имеет экстремум.

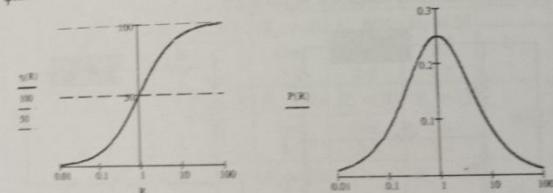


Рис. 4.8. Зависимость КПД – а) и относительной мощности нагрузки – б) от относительного значения сопротивления. По оси абсцисс принят логарифмический масштаб.

Координаты экстремума \hat{P}_0, \hat{R}_0 определяются из уравнения $d\tilde{P}/d\hat{R} = 0$.

Решение уравнения дает относительные и абсолютные значения координат

$$\hat{R}_0 = 1, R_0 = 6.25 \text{ и } \hat{P}_0 = 0.25, P_0 = 81.$$

Из решения следует, что для получения режима выделения максимальной мощности в нагрузке необходимо обеспечить равенство

47

4.5. Варианты заданий

Таблица 4.2

№ варианта	Варианты заданий					
	Значение параметра и номера узлов элемента					
1	1 $E_1 = 35$ B, 1-4	2 $R_2 = 5$ Om, 1-2	3 $R_3 = 15$ Om, 2-3	4 $J_4 = 1$ A, 1-3	5 $R_5 = 15$ Om, 2-4	6 $R_6 = 15$ Om, 3-4
2	1 $J_1 = 4$ A, 1-4	2 $R_2 = 4$ Om, 1-4	3 $R_3 = 8$ Om, 1-2	4 $E_4 = 72$ B, 2-3	5 $J_5 = 6$ A, 3-4	6 $R_6 = 8$ Om, 3-4
3	1 $E_1 = 36$ B, 1-4	2 $R_2 = 12$ Om, 1-2	3 $R_3 = 6$ Om, 2-3	4 $R_4 = 12$ Om, 1-3	5 $R_5 = 12$ Om, 2-4	6 $E_6 = 6$ B, 3-4
4	1 $E_1 = 20$ B, 1-4	2 $R_2 = 10$ Om, 1-2	3 $J_3 = 3$ A, 2-4	4 $R_4 = 10$ Om, 2-4	5 $R_5 = 10$ Om, 2-3	6 $E_6 = 50$ B, 4-3
5	1 $E_1 = 90$ B, 1-4	2 $R_2 = 15$ Om, 1-2	3 $R_3 = 10$ Om, 2-3	4 $R_4 = 30$ Om, 1-3	5 $R_5 = 30$ Om, 2-4	6 $R_6 = 15$ Om, 3-4
6	1 $E_1 = 80$ B, 1-4	2 $R_2 = 40$ Om, 1-2	3 $J_3 = 2$ A, 2-4	4 $R_4 = 20$ Om, 2-4	5 $R_5 = 40$ Om, 2-3	6 $E_6 = 80$ B, 3-4
7	1 $E_1 = 40$ B, 1-4	2 $R_2 = 10$ Om, 1-2	3 $R_3 = 15$ Om, 2-3	4 $R_4 = 20$ Om, 1-3	5 $R_5 = 30$ Om, 2-4	6 $E_6 = 20$ B, 4-3
8	1 $E_1 = 20$ B, 1-4	2 $R_2 = 4$ Om, 1-2	3 $R_3 = 4$ Om, 2-3	4 $J_4 = 5$ A, 1-3	5 $R_5 = 4$ Om, 2-4	6 $R_6 = 4$ Om, 3-4
9	1 $J_1 = 5$ A, 4-1	2 $R_2 = 10$ Om, 1-4	3 $R_3 = 5$ Om, 1-2	4 $E_4 = 50$ B, 2-3	5 $J_5 = 5$ A, 3-4	6 $R_6 = 10$ Om, 3-4

49

Варианты заданий

№	Значение параметра и номера узлов элемента						
	1	2	3	4	5	6	?
10	$J_1 = 6$ A, 4-1	$R_2 = 2$ Ом, 1-2	$R_3 = 3$ Ом, 2-3	$R_4 = 4$ Ом, 1-3	$R_5 = 4$ Ом, 2-4	$R_6 = 4$ Ом, 3-4	I_3
11	$E_1 = 20$ B, 1-4	$R_2 = 10$ Ом, 1-2	$R_3 = 10$ Ом, 2-3	$R_4 = 10$ Ом, 1-4	$R_5 = 10$ Ом, 2-4	$E_6 = 10$ B, 3-4	I_2
12	$E_1 = 48$ B, 1-4	$R_2 = 12$ Ом, 1-2	$J_3 = 3$ A, 4-2	$R_4 = 12$ Ом, 2-4	$R_5 = 12$ Ом, 2-3	$E_6 = 36$ B, 3-4	I_2
13	$J_1 = 4$ A, 4-1	$R_2 = 5$ Ом, 1-4	$R_3 = 5$ Ом, 1-2	$E_4 = 20$ B, 3-2	$R_5 = 5$ Ом, 3-4	$J_6 = 2$ A, 4-3	U_1
14	$J_1 = 6$ A, 4-1	$R_2 = 1$ Ом, 1-2	$R_3 = 2$ Ом, 2-3	$R_4 = 1$ Ом, 1-3	$R_5 = 1$ Ом, 2-4	$R_6 = 1$ Ом, 3-4	I_2
15	$E_1 = 16$ B, 1-4	$R_2 = 4$ Ом, 1-2	$J_3 = 2$ A, 2-4	$R_4 = 4$ Ом, 2-4	$R_5 = 4$ Ом, 2-3	$E_6 = 8$ B, 4-3	I_5
16	$E_1 = 20$ B, 1-4	$R_2 = 10$ Ом, 1-2	$R_3 = 10$ Ом, 2-3	$R_4 = 20$ Ом, 1-3	$R_5 = 10$ Ом, 2-4	$E_6 = 40$ B, 4-3	I_5
17	$E_1 = 6$ B, 4-1	$R_2 = 6$ Ом, 1-2	$J_3 = 1$ A, 3-4	$R_4 = 3$ Ом, 2-4	$R_5 = 6$ Ом, 2-3	$E_6 = 24$ B, 3-4	I_4
18	$E_1 = 24$ B, 1-4	$R_2 = 10$ Ом, 1-2	$R_3 = 5$ Ом, 2-3	$R_4 = 10$ Ом, 1-3	$R_5 = 5$ Ом, 2-4	$R_6 = 10$ Ом, 3-4	I_1

Продолжение таблицы 4.2

Варианты заданий

№	Значение параметра и номера узлов элемента						
	1	2	3	4	5	6	?
19	$E_1 = 40$ B, 1-4	$R_2 = 10$ Ом, 1-2	$R_3 = 5$ Ом, 2-3	$J_4 = 1$ A, 1-3	$R_5 = 10$ Ом, 2-4	$R_6 = 5$ Ом, 3-4	I_3
20	$J_1 = 3$ A, 4-1	$R_2 = 6$ Ом, 1-4	$R_3 = 6$ Ом, 1-2	$E_4 = 36$ B, 2-3	$R_5 = 6$ Ом, 3-4	$J_6 = 6$ A, 4-3	I_5
21	$J_1 = 3$ A, 4-1	$R_2 = 5$ Ом, 1-2	$E_3 = 30$ B, 2-3	$R_4 = 10$ Ом, 1-3	$R_5 = 10$ Ом, 2-4	$R_6 = 5$ Ом, 3-4	I_5
22	$E_1 = 48$ B, 1-4	$R_2 = 4$ Ом, 1-2	$R_3 = 6$ Ом, 2-3	$R_4 = 12$ Ом, 1-3	$R_5 = 6$ Ом, 2-4	$R_6 = 12$ Ом, 3-4	I_2
23	$E_1 = 30$ B, 1-4	$R_2 = 5$ Ом, 1-2	$R_3 = 15$ Ом, 2-3	$J_4 = 3$ A, 3-1	$R_5 = 15$ Ом, 2-4	$R_6 = 15$ Ом, 3-4	I_2
24	$J_1 = 6$ A, 3-1	$R_2 = 12$ Ом, 1-3	$E_3 = 12$ B, 1-2	$R_4 = 6$ Ом, 3-4	$R_5 = 6$ Ом, 2-4	$J_6 = 6$ A, 2-4	I_2
25	$E_1 = 60$ B, 1-4	$R_2 = 10$ Ом, 1-2	$R_3 = 10$ Ом, 2-3	$R_4 = 5$ Ом, 1-3	$R_5 = 20$ Ом, 2-4	$R_6 = 10$ Ом, 3-4	I_4
26	$E_1 = 12$ B, 1-4	$R_2 = 6$ Ом, 1-2	$R_3 = 6$ Ом, 2-3	$R_4 = 6$ Ом, 1-3	$R_5 = 6$ Ом, 2-4	$E_6 = 6$ B, 3-4	I_2
27	$E_1 = 40$ B, 1-4	$R_2 = 10$ Ом, 1-2	$J_3 = 3$ A, 4-2	$R_4 = 10$ Ом, 2-4	$R_5 = 10$ Ом, 2-3	$E_6 = 20$ B, 3-4	I_2