
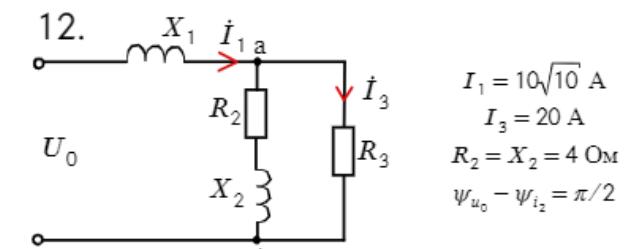
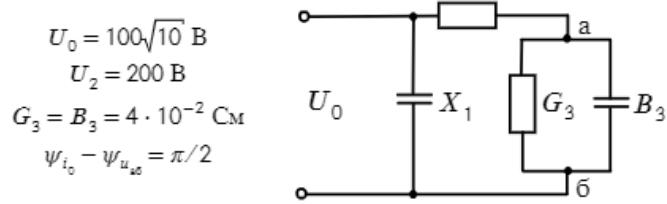
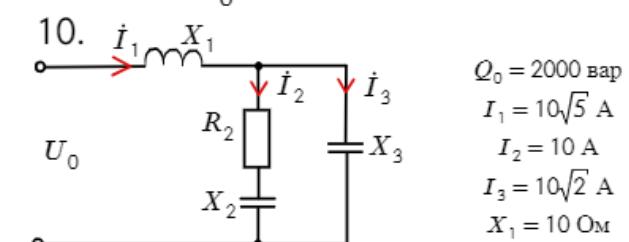
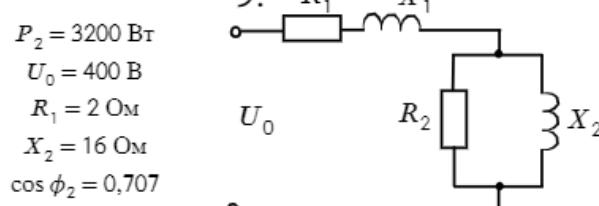
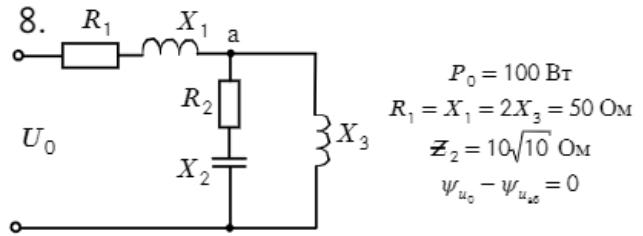
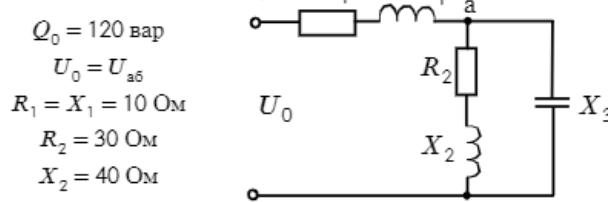
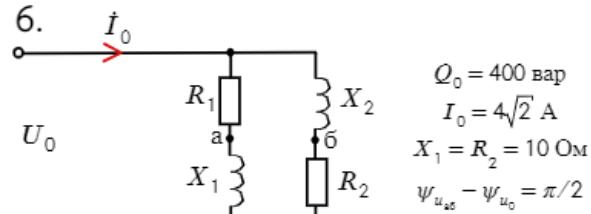
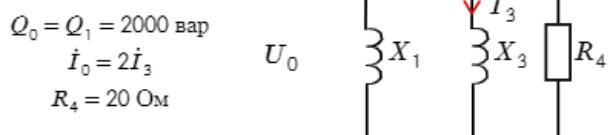
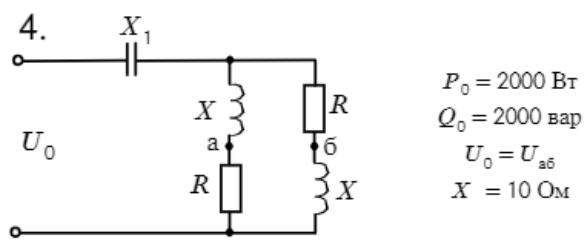
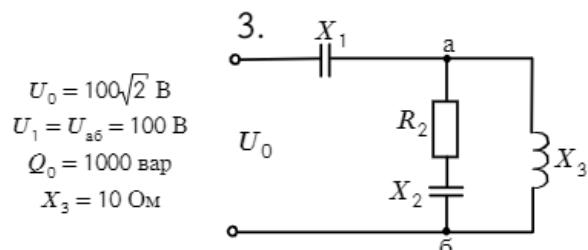
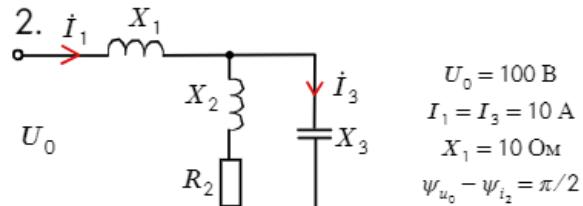



### РГЗ

#### Простые цепи синусоидального тока. Непрямая задача

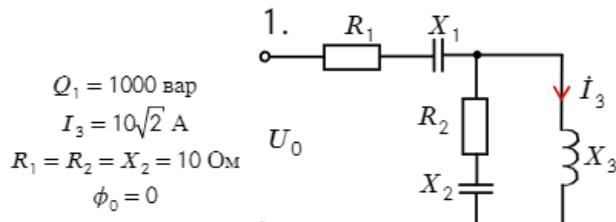
**Задание:** определить параметры схемы, токи и напряжения (в комплексах действующих значений), составить баланс мощности и построить векторные диаграммы напряжений и токов.



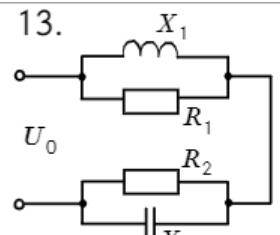
$P_0 = 1200 \text{ Bt}$   
 $U_2 = \sqrt{1,8} U_1 \text{ B}$   
 $R_2 = 18 \Omega \text{M}$   
 $X_1 = 10 \Omega \text{M}$   
 $\phi_0 = 0$



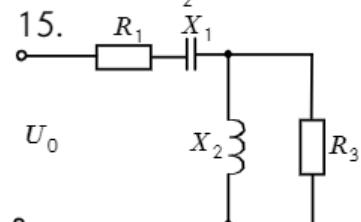
$P_0 = 1000 \text{ Bt}$   
 $Q_0 = 0 \text{ вар}$   
 $U_0 = 200 \text{ B}$   
 $U_1 = 50\sqrt{10} \text{ B}$   
 $U_2 = 50\sqrt{2} \text{ B}$



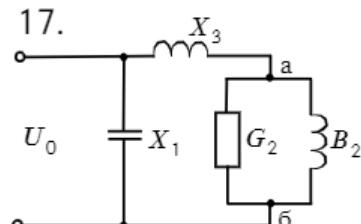
$Q_0 = 3000 \text{ вар}$   
 $U_1 = 100\sqrt{5} \text{ B}$   
 $U_{a\bar{b}} = 100\sqrt{2} \text{ B}$   
 $U_3 = 100 \text{ B}$   
 $X_1 = 10 \Omega \text{M}$



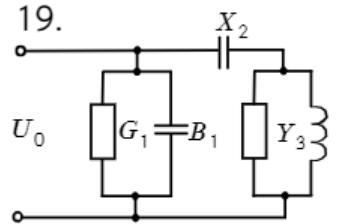
$P_0 = 1000 \text{ Bt}$   
 $G_1 = B_1 = 5 \cdot 10^{-2} \text{ C}_\text{M}$   
 $Y_3 = \sqrt{10} \cdot 10^{-2} \text{ C}_\text{M}$   
 $X_2 = 40 \Omega \text{M}$   
 $\psi_{i_0} - \psi_{i_2} = 0$




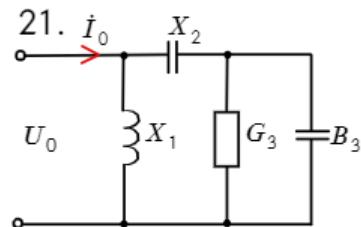
$I_0 = 10 \text{ A}$   
 $X_1 = X_2 = Z_3 = 10\sqrt{2} \Omega \text{M}$   
 $\psi_{u_2} - \psi_{i_0} = \pi/4$



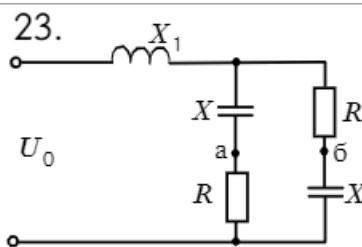
$Q_0 = 2000 \text{ вар}$   
 $U_0 = U_{a\bar{b}}$   
 $X = R = 10 \Omega \text{M}$



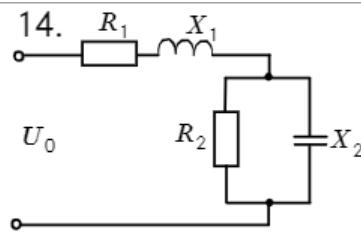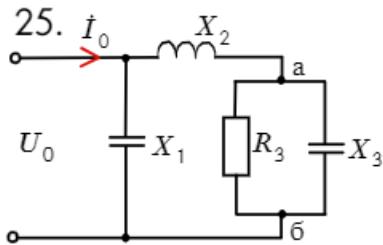
$U_1 = U_2 = 100 \text{ B}$   
 $I_0 = 10 \text{ A}$   
 $X_1 = 10 \Omega \text{M}$   
 $\psi_{i_0} - \psi_{u_{a\bar{b}}} = \pi/2$



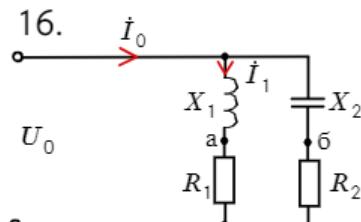
$P_0 = 1000 \text{ Bt}$   
 $Q_2 = 1800 \text{ вар}$   
 $X_1 = 2R_1 = 4 \Omega \text{M}$   
 $\phi_0 = -\pi/4$



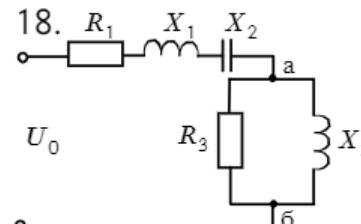
$Q_0 = 4000\sqrt{3} \text{ вар}$   
 $I_2 = 2I_1$   
 $X_1 = 10\sqrt{3} \Omega \text{M}$   
 $R_1 = 10 \Omega \text{M}$   
 $\psi_{u_0} - \psi_{u_{a\bar{b}}} = \pi/2$



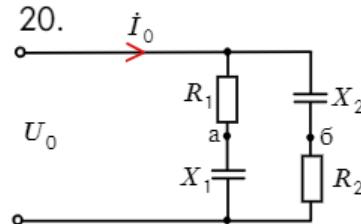
$P_0 = 1400 \text{ Bt}$   
 $Q_0 = 200 \text{ вар}$   
 $U_0 = U_{a\bar{b}}$   
 $R_3 = X_3 = 5X_1 = 10 \Omega \text{M}$



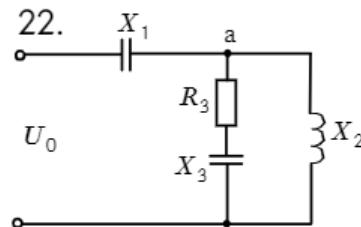
$Q_1 = 100 \text{ вар}$   
 $I_0 = 4\sqrt{2} \text{ A}$   
 $X_1 = R_2 = 10 \Omega \text{M}$   
 $\psi_{u_0} - \psi_{u_{a\bar{b}}} = \pi/2$



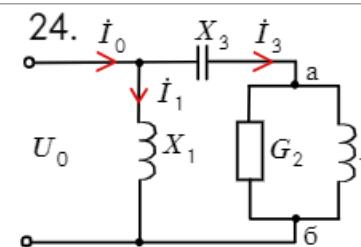$Q_0 = Q_1 = 1000 \text{ вар}$   
 $U_0 = 2U_3$   
 $R_3 = 10 \Omega \text{M}$




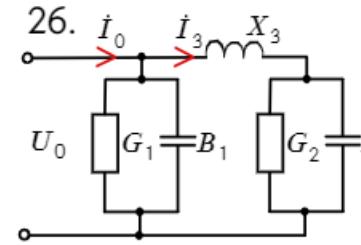$Q_0 = 1000 \text{ вар}$   
 $I_0 = 10\sqrt{2} \text{ A}$   
 $I_1 = I_3 = 10 \text{ A}$   
 $X_3 = 10 \Omega \text{M}$





$Q_0 = 240 \text{ вар}$   
 $I_0 = I_3$   
 $G_1 = B_1 = 0,1 \text{ C}_\text{M}$   
 $G_2 = 0,3 \text{ C}_\text{M}$   
 $B_2 = 0,4 \text{ C}_\text{M}$

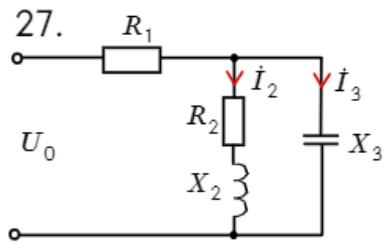
$$\begin{aligned}
 U_0 &= 120 \text{ B} \\
 I_2 &= 2\sqrt{2} I_2 \\
 R_2 &= X_2 = 4 \Omega \text{M} \\
 \psi_{u_0} - \psi_{i_2} &= \pi/2
 \end{aligned}$$


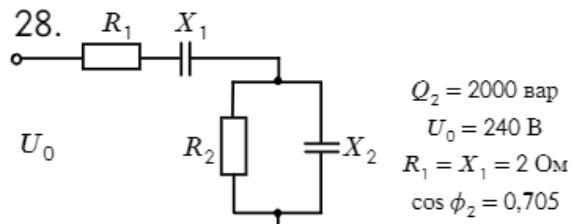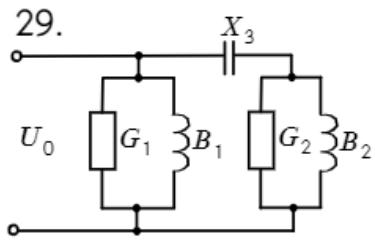
$$\begin{aligned}
 Q_1 &= 1000 \text{ bap} \\
 G_1 &= G_2 = B_2 = 0,1 \text{ CM} \\
 U_3 &= 100\sqrt{2} \text{ B} \\
 \phi_0 &= 0
 \end{aligned}$$


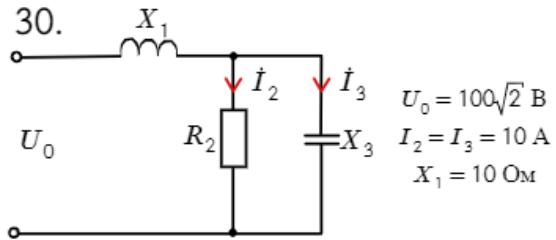
$$\begin{aligned}
 Q_2 &= 2000 \text{ bap} \\
 U_0 &= 240 \text{ B} \\
 R_1 &= X_1 = 2 \Omega \text{M} \\
 \cos \phi_2 &= 0,705
 \end{aligned}$$



$$\begin{aligned}
 U_0 &= 100\sqrt{2} \text{ B} \\
 I_2 &= I_3 = 10 \text{ A} \\
 X_1 &= 10 \Omega \text{M}
 \end{aligned}$$